

# DREHSTROM

Zeigerdiagramm		Liniendiagramm	
	$\underline{U}_{12} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2$ $\underline{U}_{23} = \underline{U}_2 - \underline{U}_3$ $\underline{U}_{31} = \underline{U}_3 - \underline{U}_1$		$u_1 = \hat{u}_1 * \sin(\omega t)$ $u_2 = \hat{u}_2 * \sin(\omega t - 120^\circ)$ $u_3 = \hat{u}_3 * \sin(\omega t - 240^\circ)$
	$\underline{U}_{12} + \underline{U}_{23} + \underline{U}_{31} = 0$ $\underline{U}_{12} + \underline{U}_{23} + \underline{U}_{31} \neq 0$		
$U_1 = U_2 = U_3 = U_{st} = 230V$ $U_{12} = U_{23} = U_{31} = U = 400V$	$\underline{U}_1 = U_1 * e^{j0}$ $\underline{U}_2 = U_2 * e^{j-\frac{2\pi}{3}}$ $\underline{U}_3 = U_3 * e^{j\frac{2\pi}{3}}$		

Dreieckschaltung		Sternschaltung													
	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>Knotenpunkt</td></tr> <tr><td>N</td><td>Neutralleiter</td></tr> <tr><td>L1, L2, L3</td><td>Aussenleiter</td></tr> <tr><td>U1, U2, U3</td><td>Strangspannungen</td></tr> <tr><td>Ust</td><td>Sternspannungen</td></tr> <tr><td>U12, U23, U31, U</td><td>Aussenleiter-spannungen</td></tr> </table>	N	Knotenpunkt	N	Neutralleiter	L1, L2, L3	Aussenleiter	U1, U2, U3	Strangspannungen	Ust	Sternspannungen	U12, U23, U31, U	Aussenleiter-spannungen		
N	Knotenpunkt														
N	Neutralleiter														
L1, L2, L3	Aussenleiter														
U1, U2, U3	Strangspannungen														
Ust	Sternspannungen														
U12, U23, U31, U	Aussenleiter-spannungen														
Verkettete Spannung $U_L = U_\Delta = U_{str}$		Verkettete Spannung $U_L = \sqrt{3} * U_\lambda$													
Aussenleiterstrom $I_L = \sqrt{3} * I_\Delta = \sqrt{3} * I_{str}$		Aussenleiterstrom $I_L = I_\lambda = I_{str}$													
<b>Symmetrische Last</b>		<b>Mit Neutralleiter</b>													
$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{31} = \underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}}$ $\underline{I}_{12} = \underline{U}_{12} * \underline{Y}$	$I_{12} = I_{23} = I_{31} = I_{str}$ $I_1 = I_2 = I_3 = \sqrt{3} * I_{str}$ $I_1 = I_{12} - I_{31}$	<b>symmetrisch</b> $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = \underline{Z}$ $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \underline{I}_N = 0$	<b>unsymmetrisch</b> $\underline{I}_1 = \underline{U}_1 * \underline{Y}_1$ $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \underline{I}_N$												
<b>Unsymmetrische Last</b>		<b>Ohne Neutralleiter</b>													
$\underline{I}_{12} = \underline{U}_{12} * \underline{Y}_{12}$ $\underline{I}_{23} = \underline{U}_{23} * \underline{Y}_{23}$ $\underline{I}_{31} = \underline{U}_{31} * \underline{Y}_{31}$	$\underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31}$ $\underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12}$ $\underline{I}_3 = \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23}$	$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$ $\underline{I}_1 = (\underline{U}_1 - \underline{U}_N) * \underline{Y}_1$ $\underline{U}_N = \frac{\underline{U}_1 * \underline{Y}_1 + \underline{U}_2 * \underline{Y}_2 + \underline{U}_3 * \underline{Y}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$													

Stern in Dreieck		Dreieck in Stern	
<b>unsymmetrisch</b>	<b>symmetrisch</b>	<b>unsymmetrisch</b>	<b>symmetrisch</b>
$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$ $R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$ $R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2}$	$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_\lambda$ $R_\Delta = 3 * R_\lambda$	$R_1 = \frac{R_{12} * R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_{23} * R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_3 = \frac{R_{31} * R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$	$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_\Delta$ $R_\lambda = \frac{R_\Delta}{3}$

Leistung im Dreiphasensystem				
$\underline{S} = \sum (P_{Str} + jQ_{Str})$	$\underline{S}_{Str} = \underline{U}_{Str} * \underline{I}_{Str}^*$	$P_{ges} = \sqrt{3} * U_L * I_L * \cos \varphi$	$S_{ges} = \sqrt{3} * U_L * I_L$	$Q_{ges} = \sqrt{3} * U_L * I_L * \sin \varphi$